

VTŠ: Osnovi računarske tehnike

Sekvencijalna logika


mr. Veličković Zoran
Mart, 2010.

Sekvencijalna logička funkcija

- ❑ Logičke funkcije se mogu kategorizirati kao **kombinacione** ili kao **sekvencijalne**.
- ❑ U slučaju kombinacionih logičkih funkcija, njihov logički izlaz zavisi samo od **trenutne** kombinacije prisutnih logičkih ulaza (Do sada smo razmatrali samo ove tipove funkcija).
- ❑ Kod sekvencijalnih funkcija stanje izlaza takođe zavisi od stanja logičkih ulaza ali i od njihove logičke vrednosti u **prethodnom** stanju.
- ❑ Dakle, izlazi kod sekvencijalnih funkcija zavise od vrednosti kompletne ulazne sekvence.
- ❑ Sekvencijalne funkcije pamte prethodno stanje ulaza i zato ih nazivamo **memorijskim elementima**.



RS latic (leč)

 - Jedna od najjednostavnijih sekvencijalnih funkcija je **RS leč**, koji se može formirati korišćenjem **dva NILI kola** povezana na specifičan način (**back-to-back**).



- U ovoj NILI (NOR) verziji **RESET** i **SET** ulazi su aktivni visoko.
- Imena ovih ulaza odgovaraju **stanju izlaza Q** na koji deluju.
- Kada je na **RESET** na aktivnom nivou izlaz **q** se postavlja na **0**.
- Kada je **SET** na aktivnom nivou izlaz **q** se postavlja u **1**.
- Izlazi **q** i **$\sim q$** se nazivaju **pravi** (*true*) i **komplementarni** izlaz (*complementary*)

Predstavljanje RS leča

  

reset	set	$q_{(n+)}$	$\sim q_{(n+)}$
0	0	$q_{(n)}$	$\sim q_{(n)}$
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0^*	0^*

(0^* = Unstable State)

$$q = (\overline{\text{reset}} \mid \sim q)$$

$$\sim q = (\overline{\text{set}} \mid q)$$

Zadržava se prethodno stanje izlaza


RS leč i feedback

- ❑ $\sim q$ nije inverzno od q samo u slučaju kada su ulazi **SET** i **RESET** istovremeno postavljeni u aktivno stanje ($\text{SET}=\text{RESET}=1$)!
- ❑ Stanja $q(n+)$ i $\sim q(n+)$ označavaju **buduće vrednosti** ovih izlaza.
- ❑ RS latch pamti prethodno stanje ulaza što se bazira na tehnici pod nazivom ***feedback***.
- ❑ Ovo je zapravo **vraćanje stanja izlaza** na ulaz (čime se formira **dodatni ulaz** u funkciju).
- ❑ Na sledećim slikama ćemo objasniti kako ova tehnika funkcioniše.
- ❑ Počnimo sa pretpostavkom da su ulazi ($\text{SET}=\text{RESET}=0$) u **neaktivnom stanju**.

RESET aktivno/neaktivno


RESET: aktivno

reset	set	$q_{(n+)}$	$\sim q_{(n+)}$
0	0	$q_{(n)}$	$\sim q_{(n)}$
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0^*	0^*

 

RESET: neaktivno

reset	set	$q_{(n+)}$	$\sim q_{(n+)}$
0	0	$q_{(n)}$	$\sim q_{(n)}$
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0^*	0^*

 


Pretpostavka

SET aktivno/neaktivno


SET u aktivno

reset	set	$q_{(n+)}$	$\sim q_{(n+)}$
0	0	$q_{(n)}$	$\sim q_{(n)}$
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0^*	0^*


 


SET u neaktivno

reset	set	$q_{(n+)}$	$\sim q_{(n+)}$
0	0	$q_{(n)}$	$\sim q_{(n)}$
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0^*	0^*

 

NI verzija RS leča

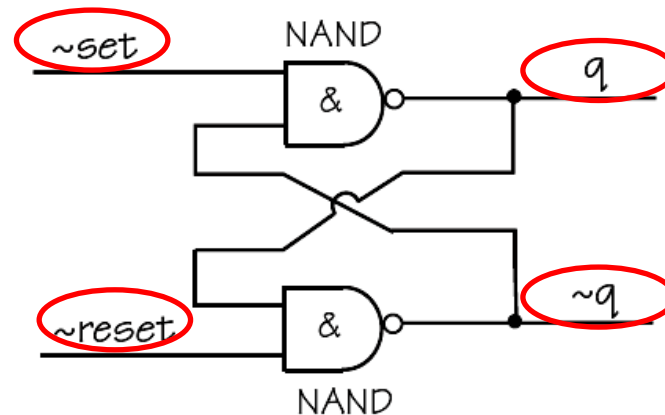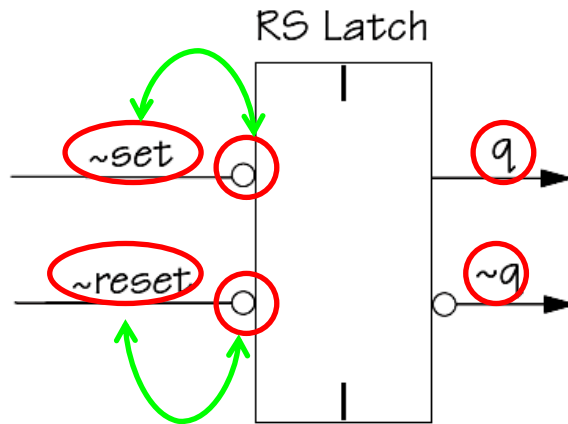

$\sim \text{reset}$	$\sim \text{set}$	$q_{(n+)}$	$\sim q_{(n+)}$
0	0	1*	1*
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	$q_{(n)}$	$\sim q_{(n)}$


(1* = Unstable State)

$$q = (\sim \text{set} \ \& \ \sim q)$$

$$\sim q = (\sim \text{reset} \ \& \ q)$$

SET i REST aktivno-nisko


Data tip leča: D-latch

 

Aktivno visoko

Leč D tipa sa aktivno-visoko ulazima

Primena D leča

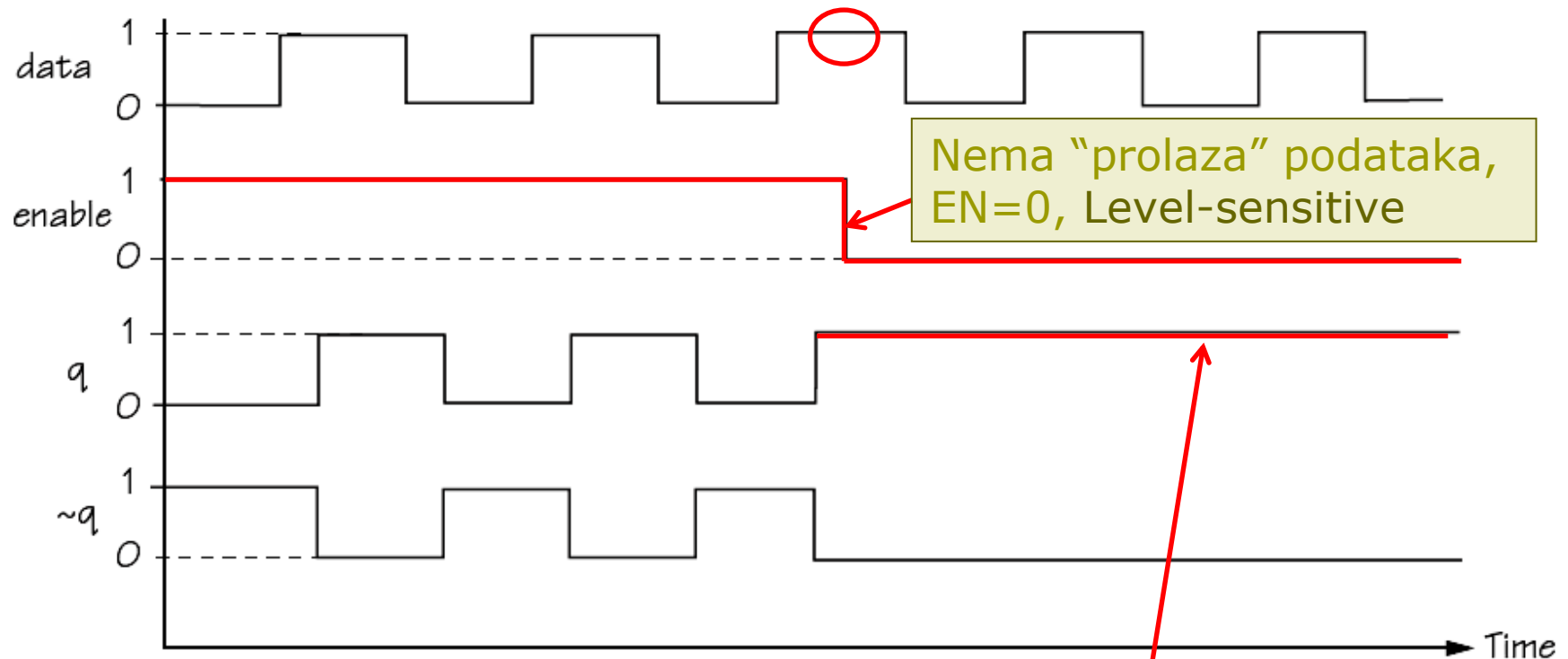


Nema "prolaza" podataka,
EN=0, Level-sensitive

Zapamćeno stanje data ulaza

D-latch → D Flip-Flop


- Za razliku od **level-sensitive** logičkih šema, **transition-sensitive** šeme pamte podatke u trenutku promene logičkog nivoa **clock** ulaza.
- Oznaka transition-sensitive ulaza na šemama je sledeća “>”.
- Prelazak sa logičkog nivoa **0** na **1** naziva se **rastuća ivica** – pozitivna (*rising-edge*), dok se tranzicija sa **1** na **0** naziva **opadajuća ivica** – negativna (*falling-edge*).
- D-tip flip-flopovi se mogu realizovati i sa **pozitivnim** i **negativnim clock** ulazom.

Pozitivno i negativno triggerovani D-FF

 

clock	data	$q_{(n+1)}$	$\sim q_{(n+1)}$
↑	0	0	1
↑	1	1	0
↓	?	$q_{(n)}$	$\sim q_{(n)}$


Pozitivno triggerovan

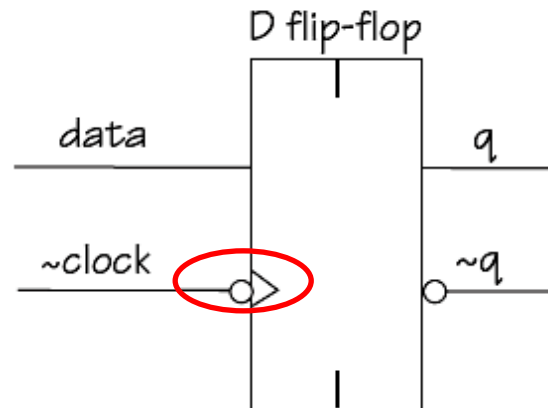

$\sim$ clock	data	$q_{(n+1)}$	$\sim q_{(n+1)}$
↓	0	0	1
↓	1	1	0
↑	?	$q_{(n)}$	$\sim q_{(n)}$

Negativno triggerovan


Talasni oblik D-FF

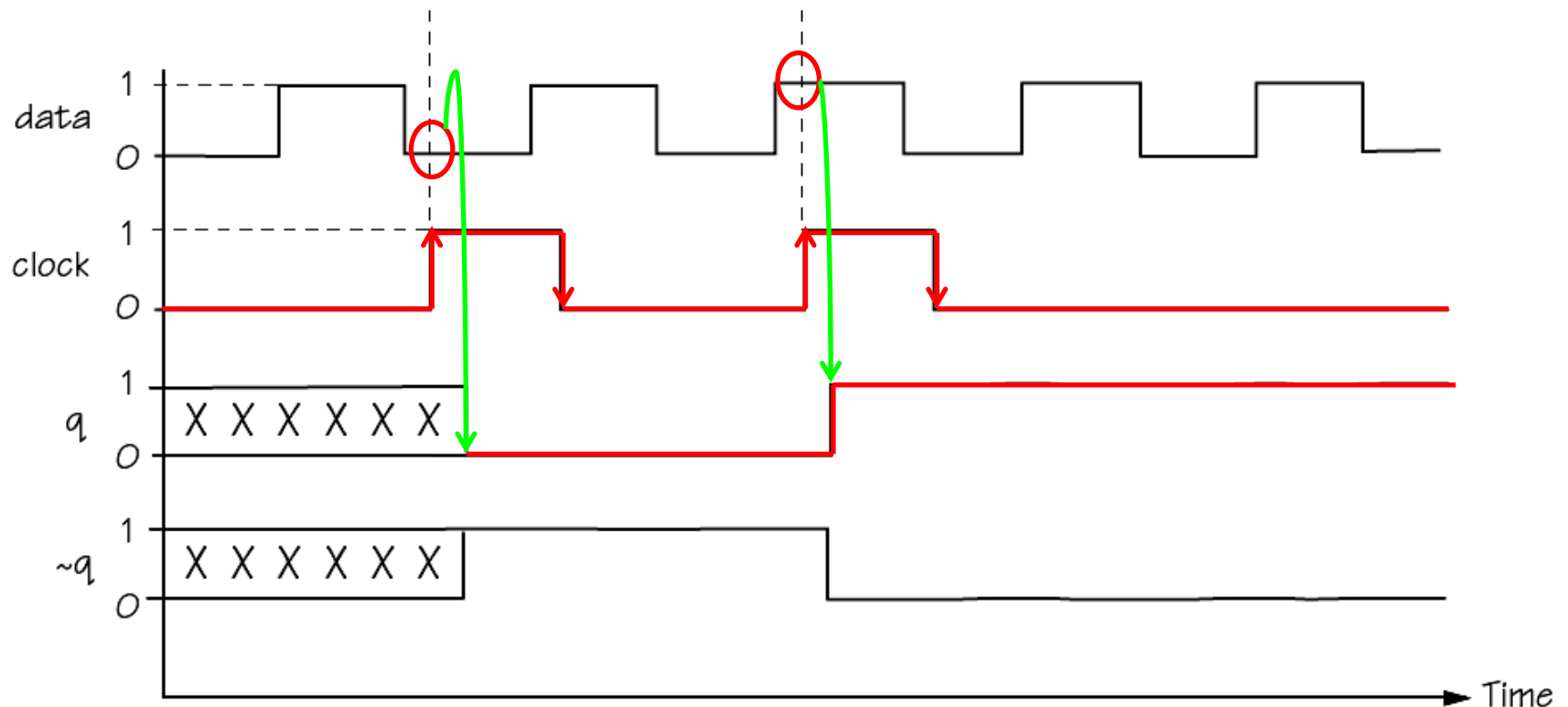


Talasni oblik pozitivno trigeroanog D flip-flopa

Vreme uspostavljanja signala

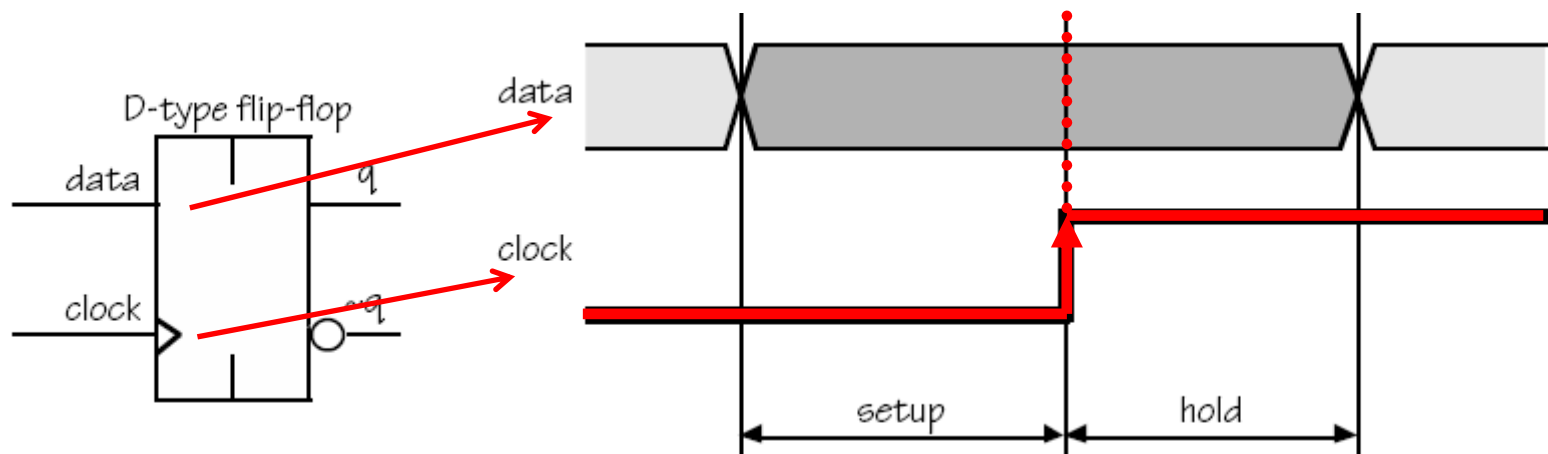- ❑ **Setup** (uspostavljanje) and **hold** (držanje) vremena za D-FF su prikazana slici.
- ❑ Vremenski period u kome vrednost na data ulazu **mora ostati stabilan** je prikazan tamnijom bojom.
- ❑ Ova vremena su posledica **internih kašnjenja** u samom FF.
- ❑ Setup i hold definišu **brzinu** same tehnologije!




D-FF sa dodatnim ulazima

 

~clear	clock	data	$q_{(n+1)}$	$\sim q_{(n+1)}$
0	?	?	0	1
1	↑	0	0	1
1	↑	1	1	0

Asinhroni CLEAR

 


clock	~clear	data	$q_{(n+1)}$	$\sim q_{(n+1)}$
↑	0	?	0	1
↑	1	0	0	1
↑	1	1	1	0

Sinhroni CLEAR


MASTER-SLAVE D-FF

D-FF sa pozitivnom radnom ivicom

 


- ▣ Iako je sve realizovano preko logičkih NIVOAA, spolja gledano sve je sinhronizovano sa **rastućom ivicom** CLOCK-a.

JK & T - FF

 


JK & T – FF, realizacija

 


Šift registri - SIPO

 - Posebna vrsta registara koja **pomera (shift)** binarne podatke za jedan bit.
- **4-bit šift registar** realizovan sa **D-FF**




Talasni oblik SIPO shift registra

 

SISO šift registar


- Serijski ulaz serijski izlaz

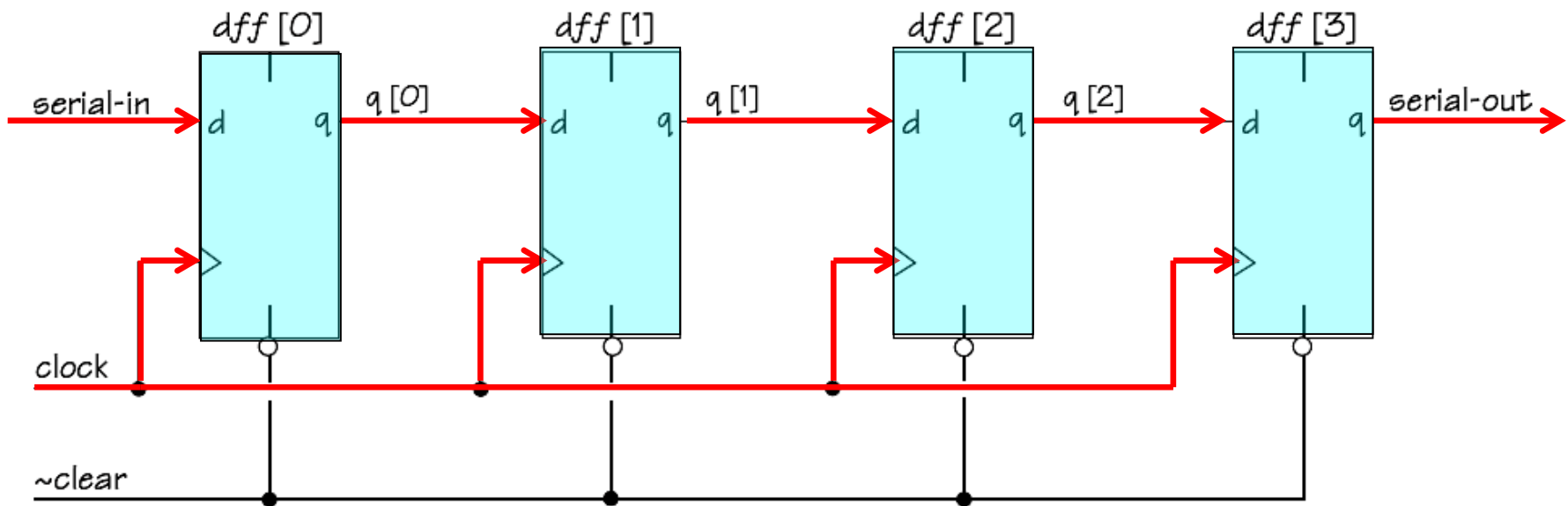

Brojači

- ❑ Brojačke funkcije se veoma često koriste u digitalnim sistemima.
- ❑ Moduo brojača je broj stanja kroz koje prolazi brojač pre povratka na početno stanje.
- ❑ Primer: brojač koji broji od 0000_2 do 1111_2 u binarnom sistemu (ili od 0 to 15 u decimalnom) ima moduo šesnaest (16)


Brojač: modulo 16 sa D-FF

 


Poz. logika 4xD-FF

Pomaćenje

stanja brojača $\rightarrow$ FF

 


Brojač u kombinacionoj tehn.

 


Dekadni Brojač

Input pulses	b_3	b_2	b_1	b_0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0

Reset

 

Ripple - brojač

 

Input	Q_3	Q_2	Q_1
	0	0	0
	0	0	1
	0	1	0
	0	1	1
	1	0	0
	1	0	1
	1	1	0
	1	1	1

Sedmosegmentni dekode

